Sequencers

Example 1 - Counters

	state			*next state*			*toggle impl.*			*JKFF impl.*		
	Q_2	Q_1	Q_0	Q'_2	Q'_1	Q'_0	Q'_2	Q'_1	Q'_0	Q'_2	Q'_1	Q'_0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	α
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	α	α
2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	α
3	0	1	1	1	0	0	1	1	1	α	β	α
4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	α
5	1	0	1	0	0	0	1	0	1	β	0	α
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–